

Emir AYDIN 200304105

Sayısal Tasarım Lab Dersi Deney 4 Raporlama

S	R	Q	Q'
0	0	Q-	Q-'
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1

Q = Şimdiki Durum

Q- = Bir Önceki Durum

0.durumda: Saklama

1.durumda: Sıfırlama

2.durumda: Birleme

3.durumda: Tanımsız